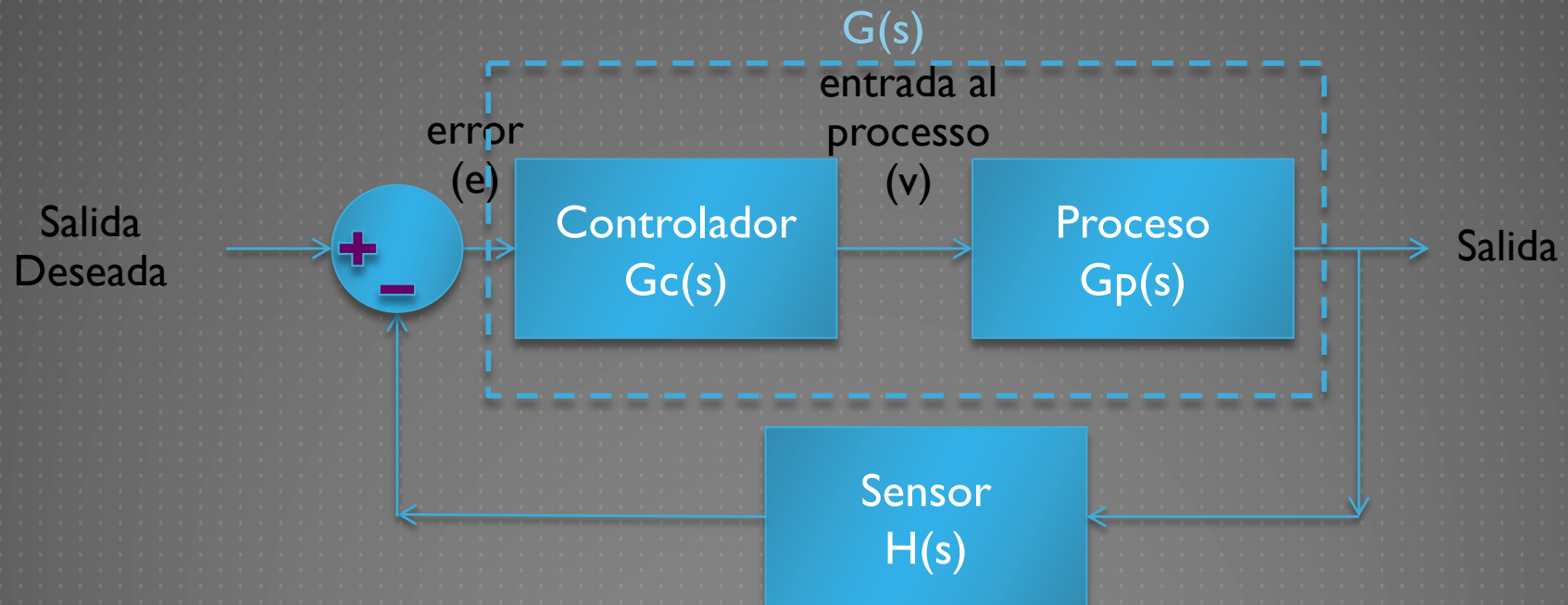


# IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLADORES

# SISTEMA CONTROLADO EN LAZO CERRADO




# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

## CONTROLADOR P


### ► *Circuito eléctrico*

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

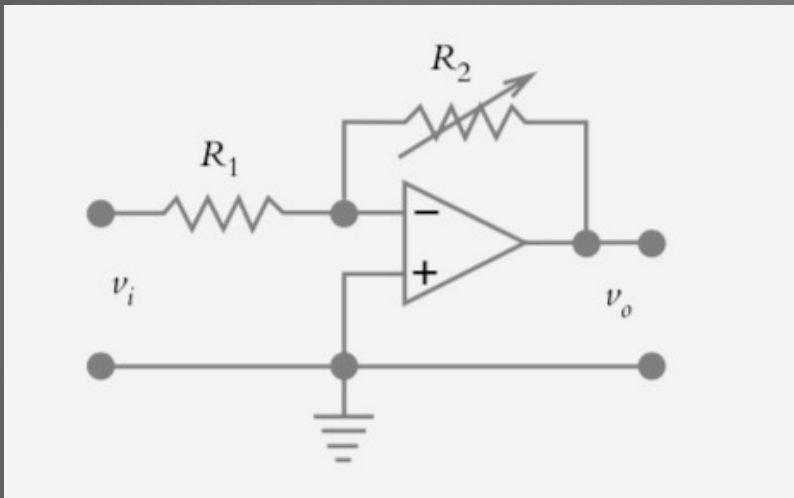

### ► *Representación*

$$v_o = -K_p v_i$$

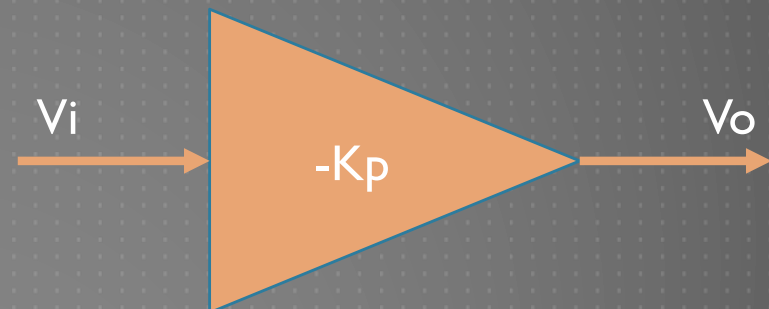


# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

## CONTROLADOR I


### ► *Circuito eléctrico*

$$v_o = -\frac{1}{R_1 C_2} \int v_i dt$$

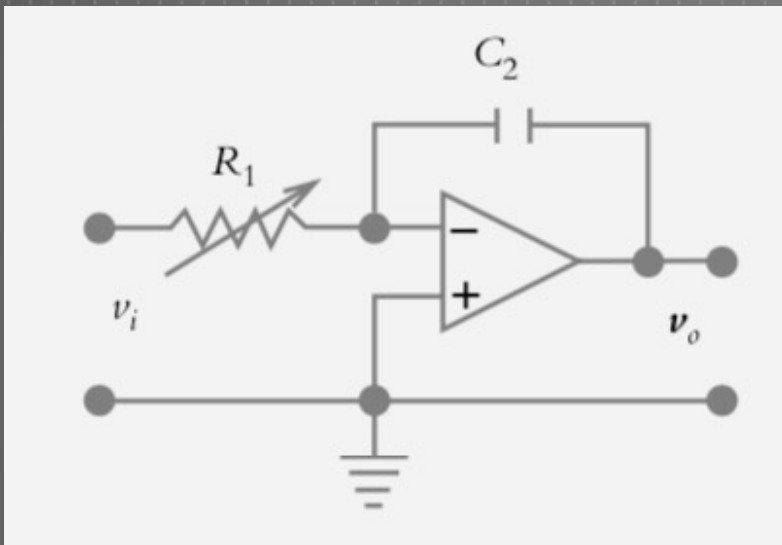

### ► *Representación*

$$v_o = -\frac{1}{T_i} \int v_i$$

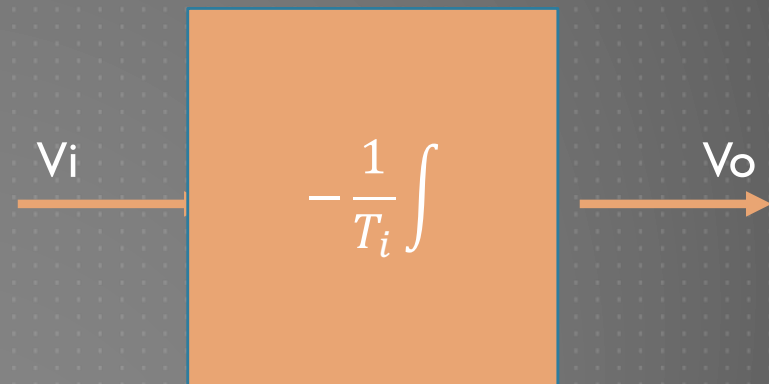


# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS

## CONTROLADOR D


### ► *Circuito eléctrico*

$$v_o = -R_1 C_2 \frac{dv_i}{dt}$$

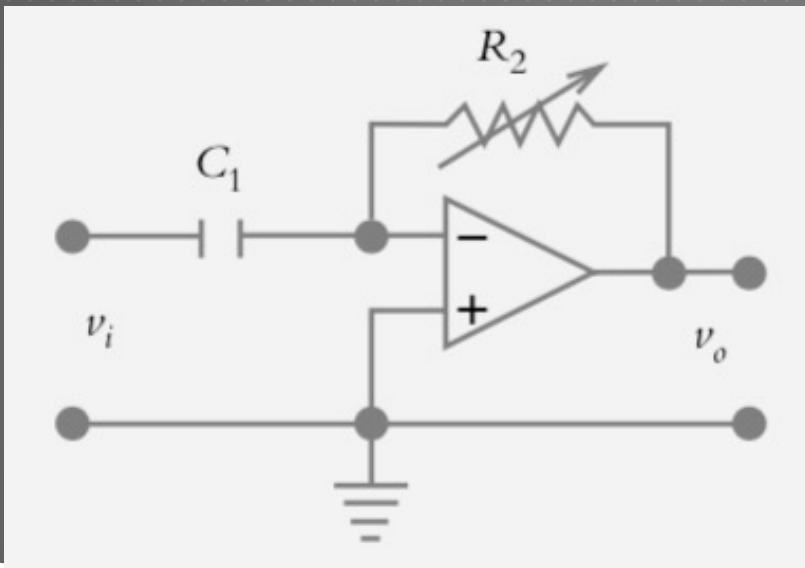

### ► *Representación*


$$v_o = -T_d \frac{dv_i}{dt}$$

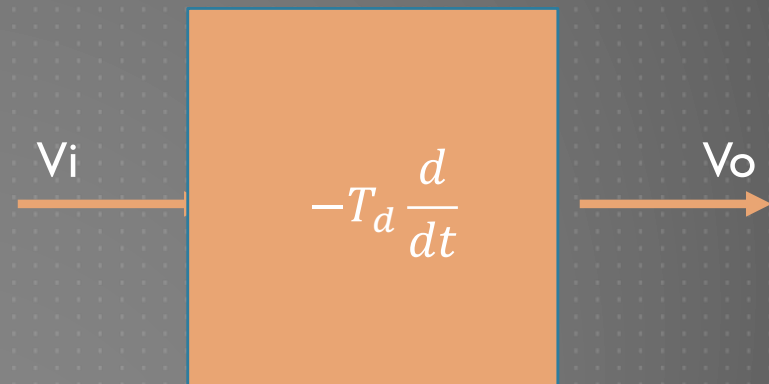

# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS
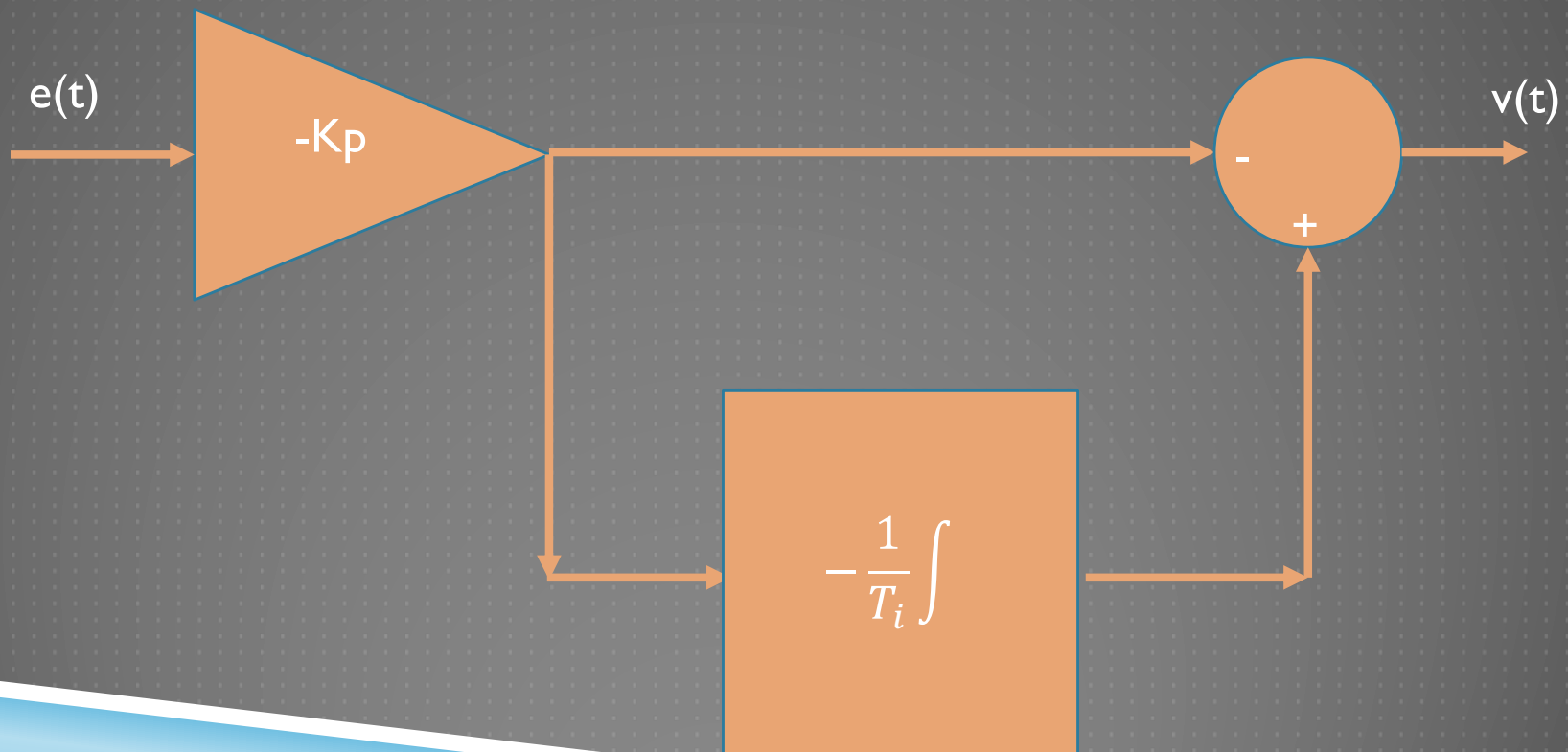
## CONTROLADOR PI

$$v(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int e(t) dt$$




$$G_c(s) = \frac{V(s)}{E(s)} = K_p \left[ \frac{s + 1/T_i}{s} \right] = K_p \left[ \frac{s + (K_i / K_p)}{s} \right]$$



# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS
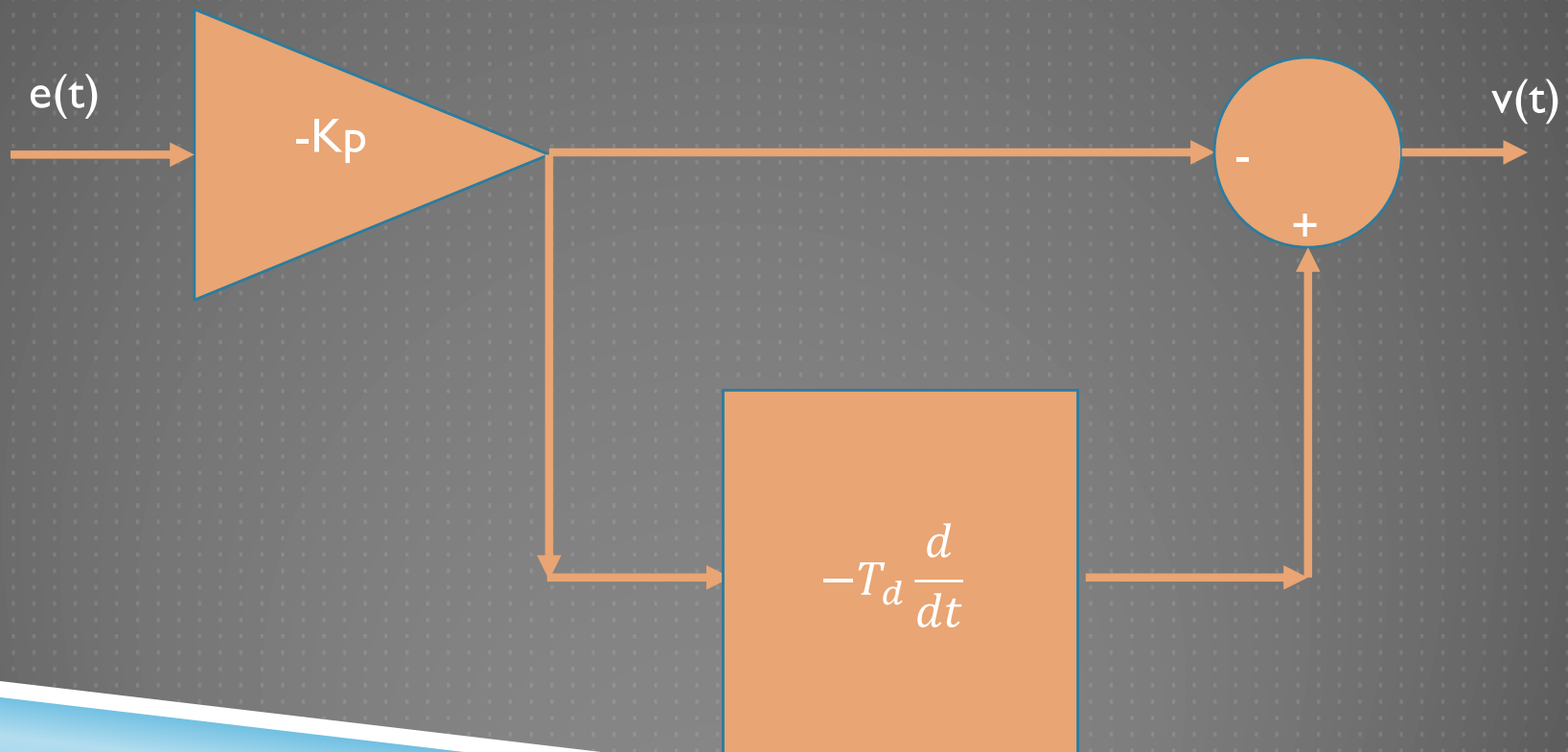
## CONTROLADOR PD

$$v(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$




$$G_c(s) = \frac{V(s)}{E(s)} = K_p T_d \left[ s + 1/T_d \right] = K_p T_d \left[ s + (K_p / K_d) \right]$$

# CONTROLADORES ELECTRÓNICOS
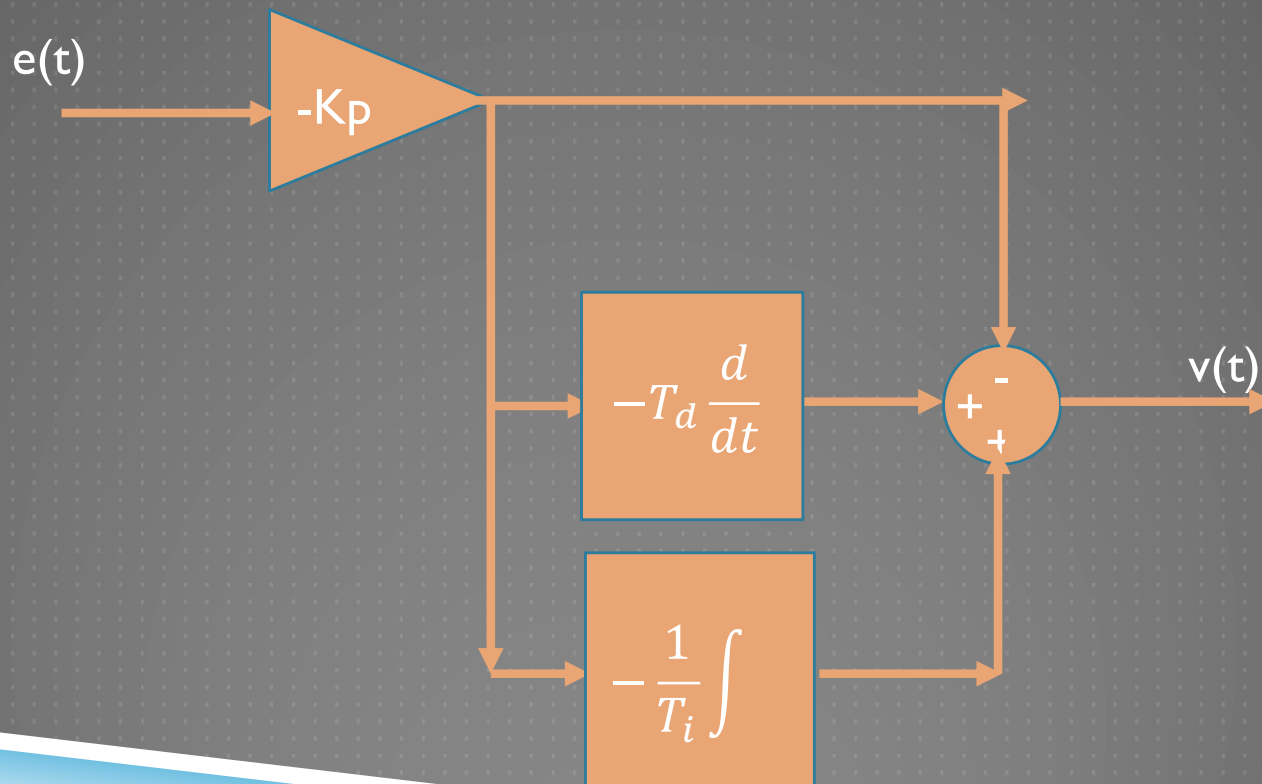
## CONTROLADOR PID

$$v(t) = K_p e(t) + K_p T_d \frac{de(t)}{dt} + \frac{K_p}{T_i} \int e(t) dt = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt} + K_i \int e(t) dt$$



$$G_c(s) = \frac{V(s)}{E(s)} = K_p T_d \left[ \frac{s^2 + (1/T_d)s + 1/T_i T_d}{s} \right]$$